FORMULARIO PRÁCTICA 1
Nombre de los alumnos: _____

Turno de sesión de prácticas:_____

Para hacer una medida de una resistencia de valor desconocido, ¿dónde se situaría el fondo de escala inicialmente? ¿En el fondo de escala menor o en el mayor? Justifica la respuesta.

¿Cuál es el valor experimental de cada una de las resistencias? ¿Concuerda con el valor nominal dado por el fabricante, esto es, está el resultado experimental dentro del intervalo de error?

¿Cuál es el valor experimental de cada una de las asociaciones de resistencias? ¿Concuerda con el valor teórico?

Completa la siguiente tabla a partir de los resultados del apartado del estudio de la ley de Ohm: ***Muy importante:*** *Indica las unidades de cada una de las medidas.*

	V (tensión de la fuente)	*V1* (caída de tensión en *R2*)	*V-V1* (caída de tensión en *R1*)	(V-V1)/V1	I1	I2
1						
2						
3						
4						
5						

Cuestión: Calcula el cociente de las resistencias R1/R2 y compáralo con los resultados de la columna (V-V1)/V1 ¿Existe alguna relación entre los mismos? ¿Cuál es la justificación teórica de este hecho?